
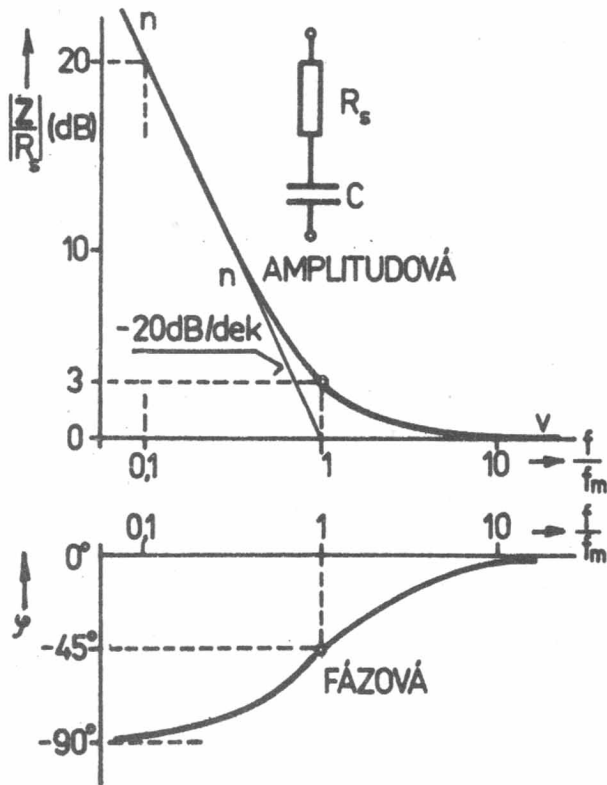


Určené závislosti jsou znázorněny na obr. 181.

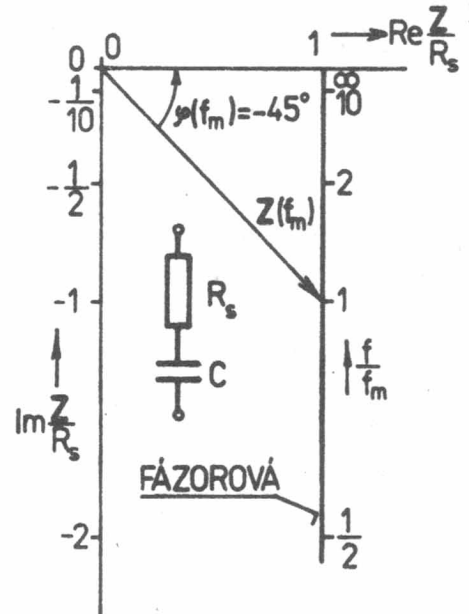

Obr. 181. Frekvenční charakteristiky impedance sériového obvodu RC

obr. 182



Obr. 182. Fázorová frekvenční charakteristika sériového obvodu RC